
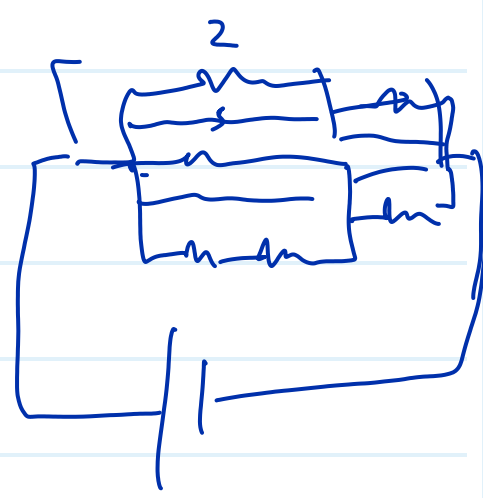



$$R_{eq} = \frac{V}{I}$$

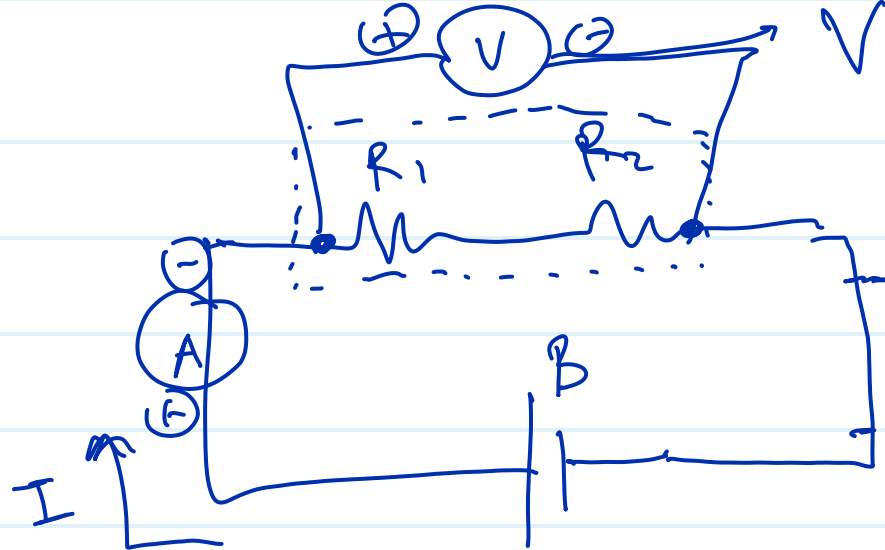




$$R_{eq} = \frac{V \rightarrow B}{I} = R_1 + R_2$$

KVL kirchoff's Voltage Law

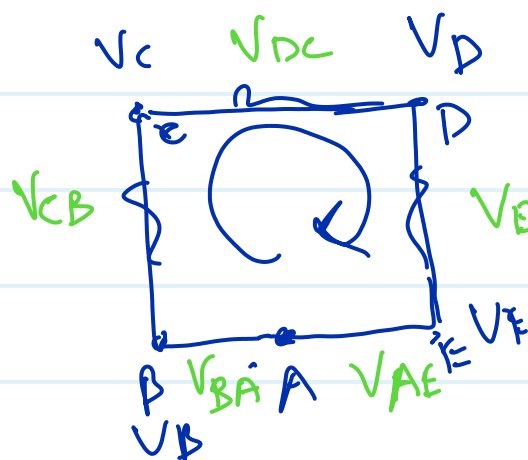

KVL:
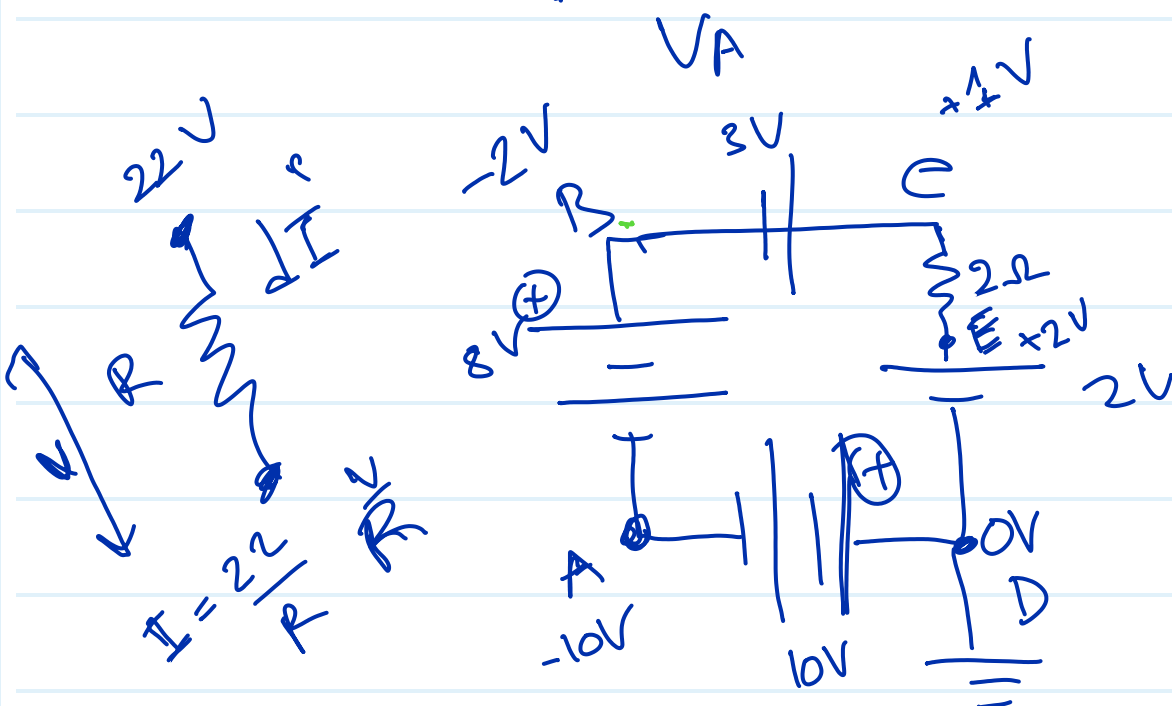
$$V_{BA} + V_{CB} + V_{DC} + V_{ED} + V_{AE} = 0$$




$$V_A + 8 = V_B$$

$$V_B + 2 = V_E$$

$$V_E = 2V$$

$$I = \frac{V_{EC} = V_E - V_C}{2} \quad \frac{V_{EC} ?}{R} \quad \checkmark$$



$$I = \frac{2-1}{2} = 0.5 \text{ A}$$

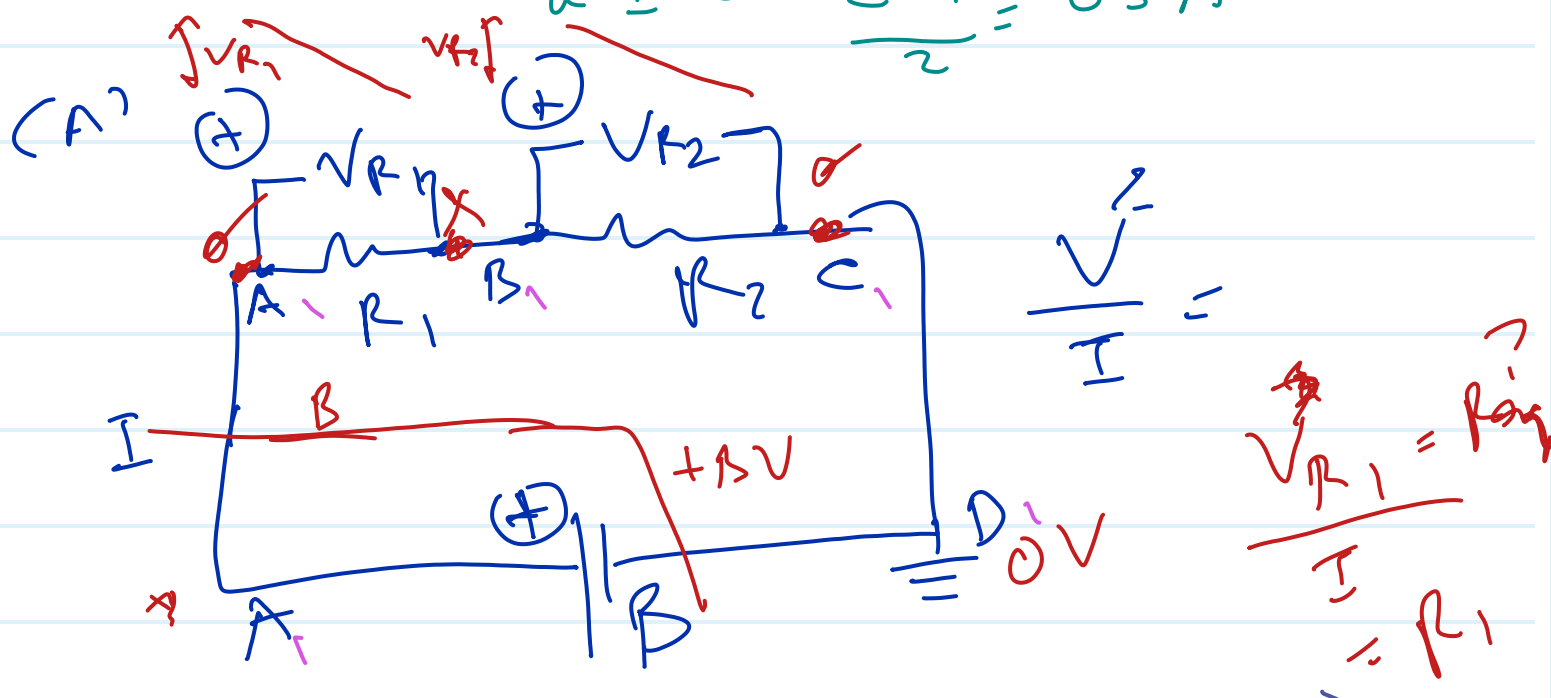

KVL: $B - V_{R_1} - V_{R_2} = 0$

KVL $(+V) + (-V_{R1}) + (-V_{R2}) = 0$

(c) $V_{R1} \rightarrow V_{R2}$

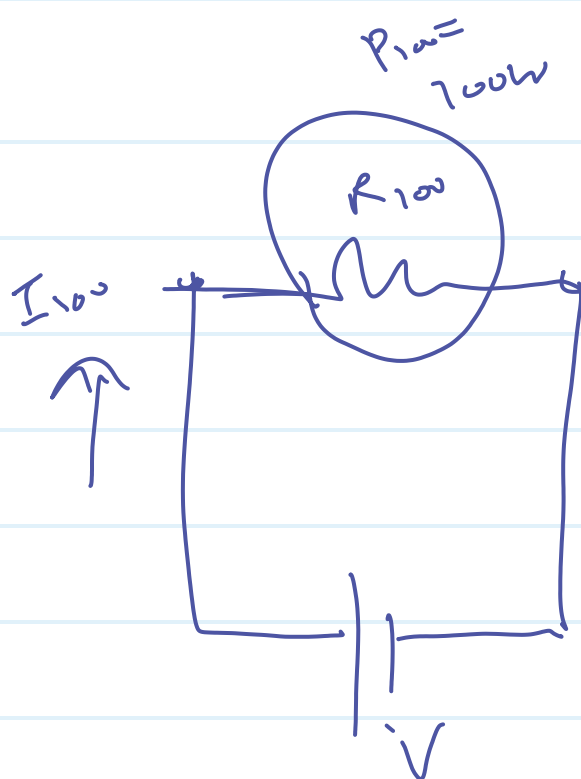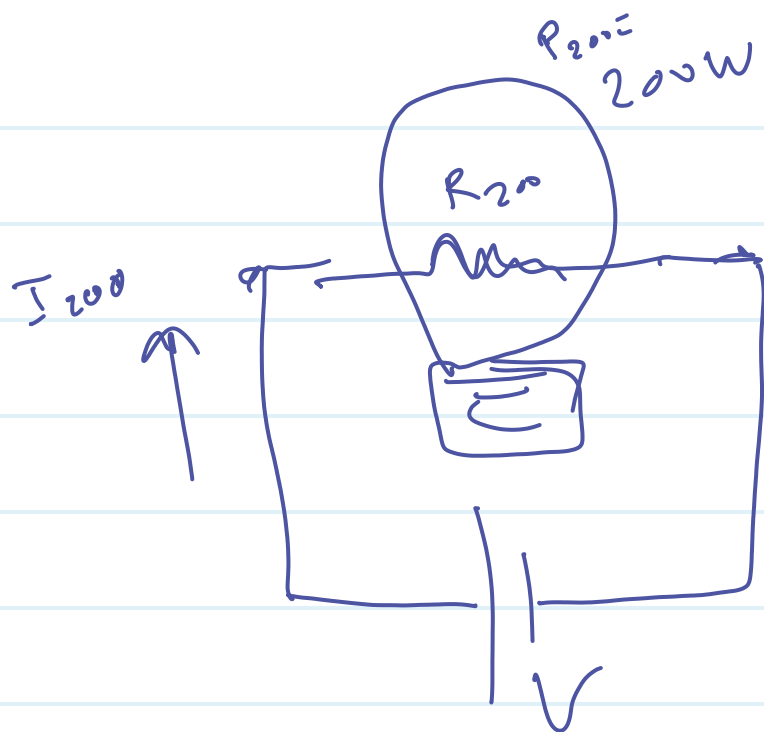

$$P_{200} = V I_{200}$$

$$P_{200} = \frac{V^2}{R_{200}}$$

$$R_{200} = \frac{V^2}{P_{200}}$$

$$P_{100} = V I_{100}$$

$$P_{100} = \frac{V^2}{R_{100}}$$


$$R_{100} = \frac{V^2}{P_{100}}$$

$R_{100} < R_{200}$
 $0.5 \times$

(F)

$$P_{200} = I^2 R_{200} = 200$$

$$P_{100} = I^2 R_{100} = 100$$

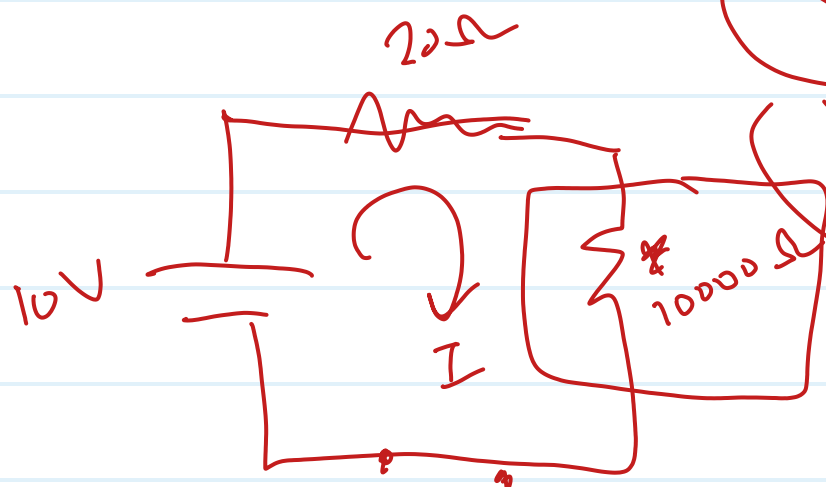

$$I_1 = \frac{10V}{10K}$$





$$I_2 = \frac{10V}{20 + 10K}$$

$$I_2 \approx 0.5A$$


$$\frac{1}{R} = \frac{1}{10K} + \frac{1}{h}$$
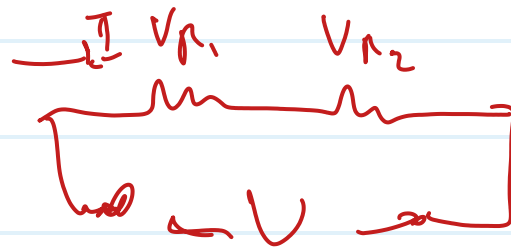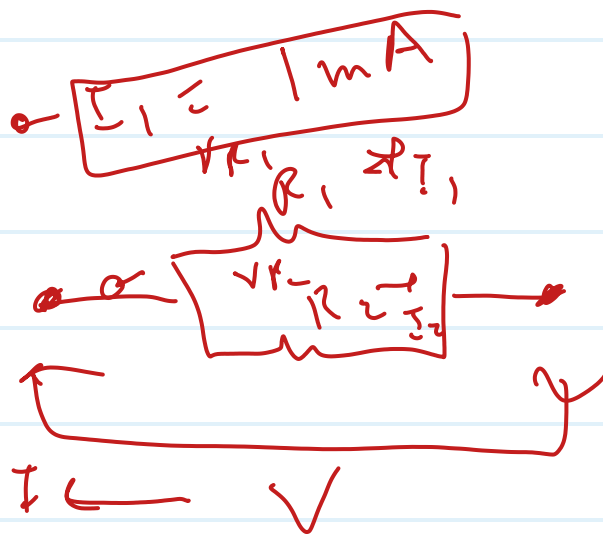
$$R \approx \frac{(10K) \cdot (h)}{10K + h}$$




$$\bullet r = \frac{(10k)(h)}{(10k)} = h$$

5.

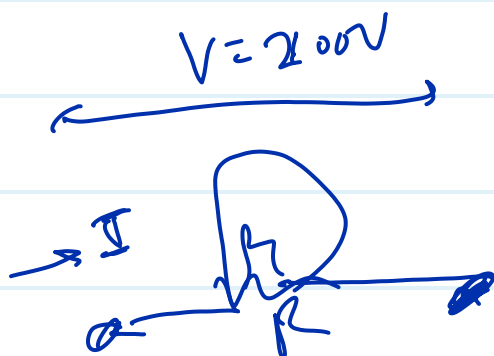



$$P = VI$$

$$\bullet P = \frac{V^2}{R}$$

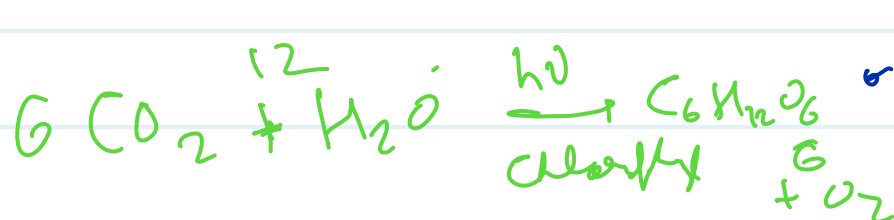





$$R = \frac{V^2}{P}$$
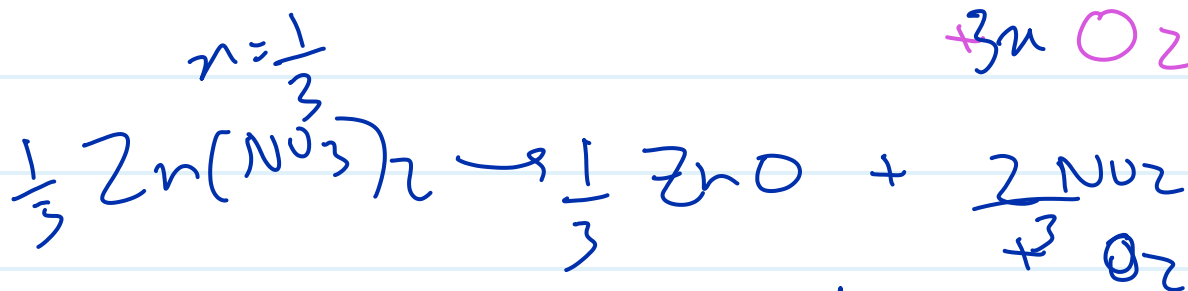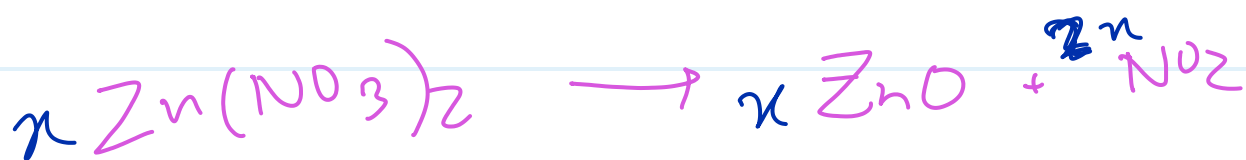
$$\bullet R = \frac{200^2}{100} = \boxed{R = 400\Omega}$$



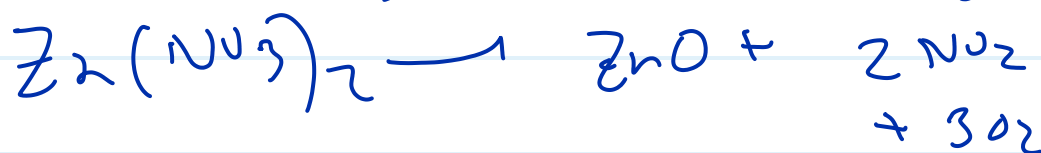
$$n = \frac{1}{3} \quad y = x = \frac{1}{3} \quad z = 2x = \frac{2}{3}$$



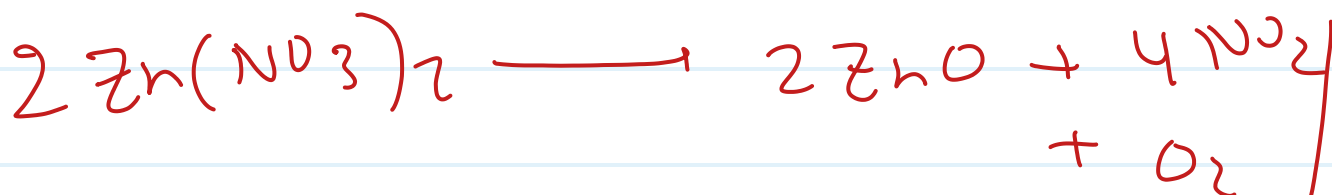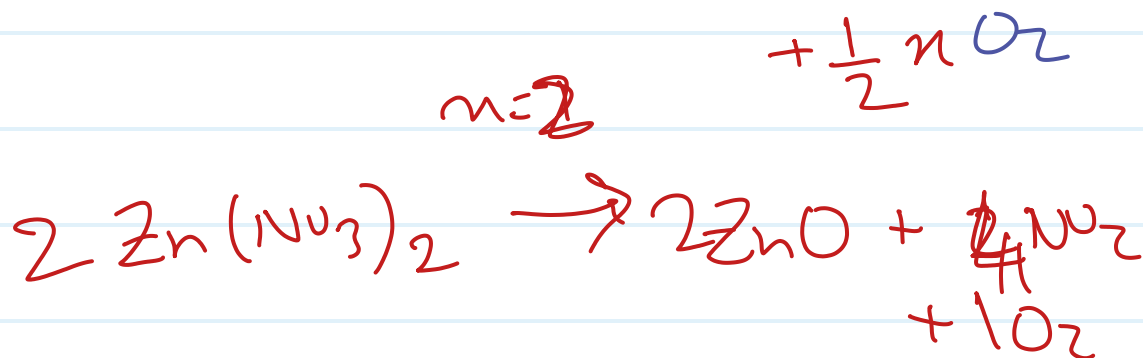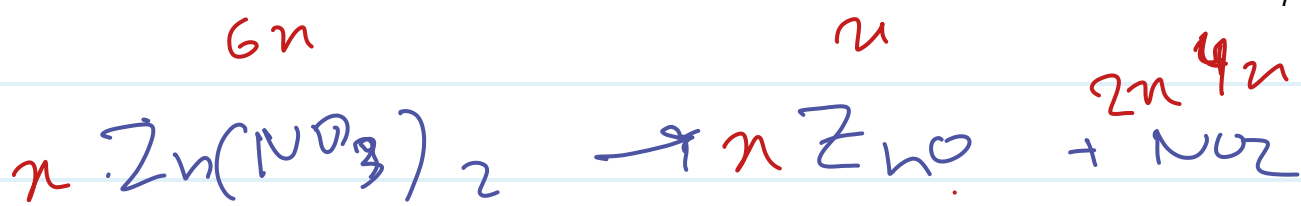



$$x=2 \quad y=2 \quad z=4$$

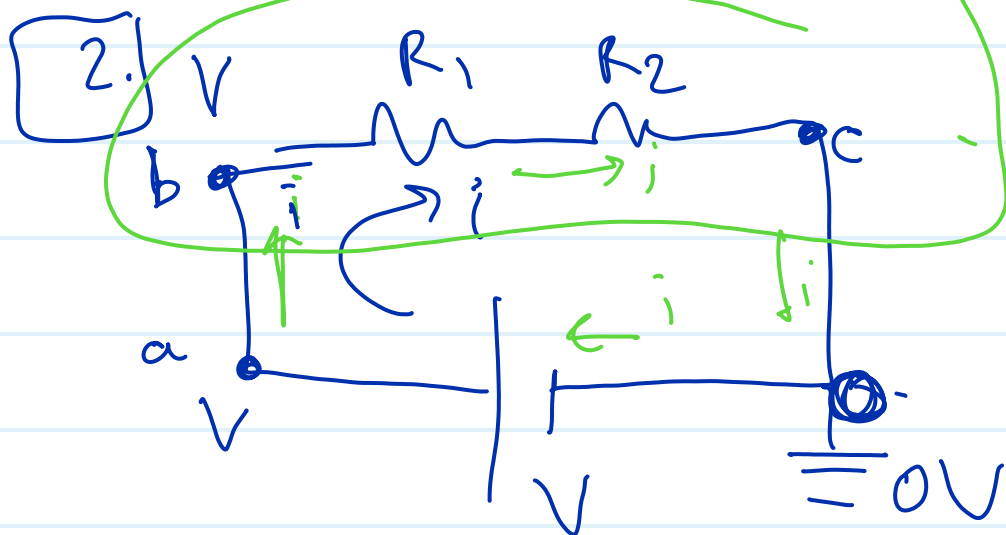

KVL: $V_a - i \times R_{eq} = V_b$

$V - i \times 0 = V_b$

$V_b = V$

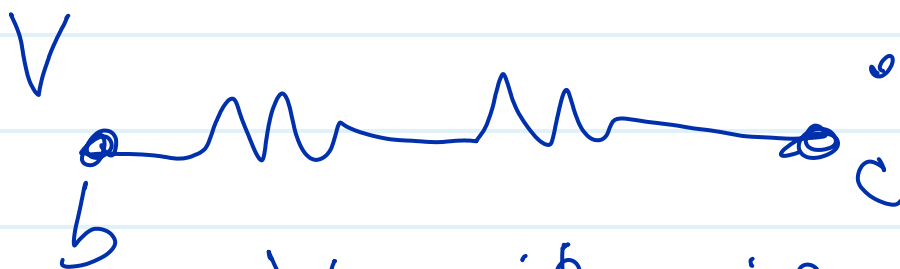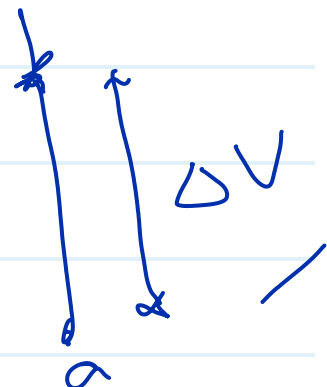


$V_c - i(R_{eq}) = 0$
 $V_c = 0$
 $V_c = 0$
 R_{eq}

$V_b - iR_1 - iR_2 = V_c$

$V - i(R_1 + R_2) = 0$

$i = \frac{V}{R_1 + R_2}$

$$R_{eq} = ?$$

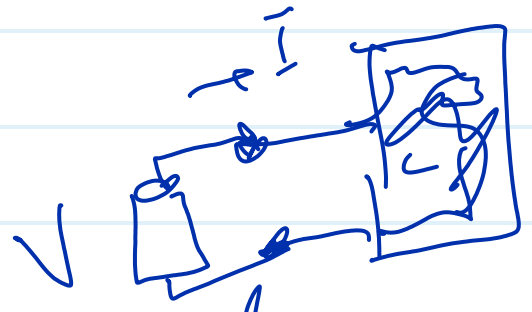


$$R_1 = \frac{V_{bc}}{i_{bc}}$$

$$R_2 = \frac{V_b - V_c}{i_{bc}}$$

$$R_2 = \frac{V}{I}$$

$$R_{eq} = \frac{V}{\frac{V}{R_1 + R_2}}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

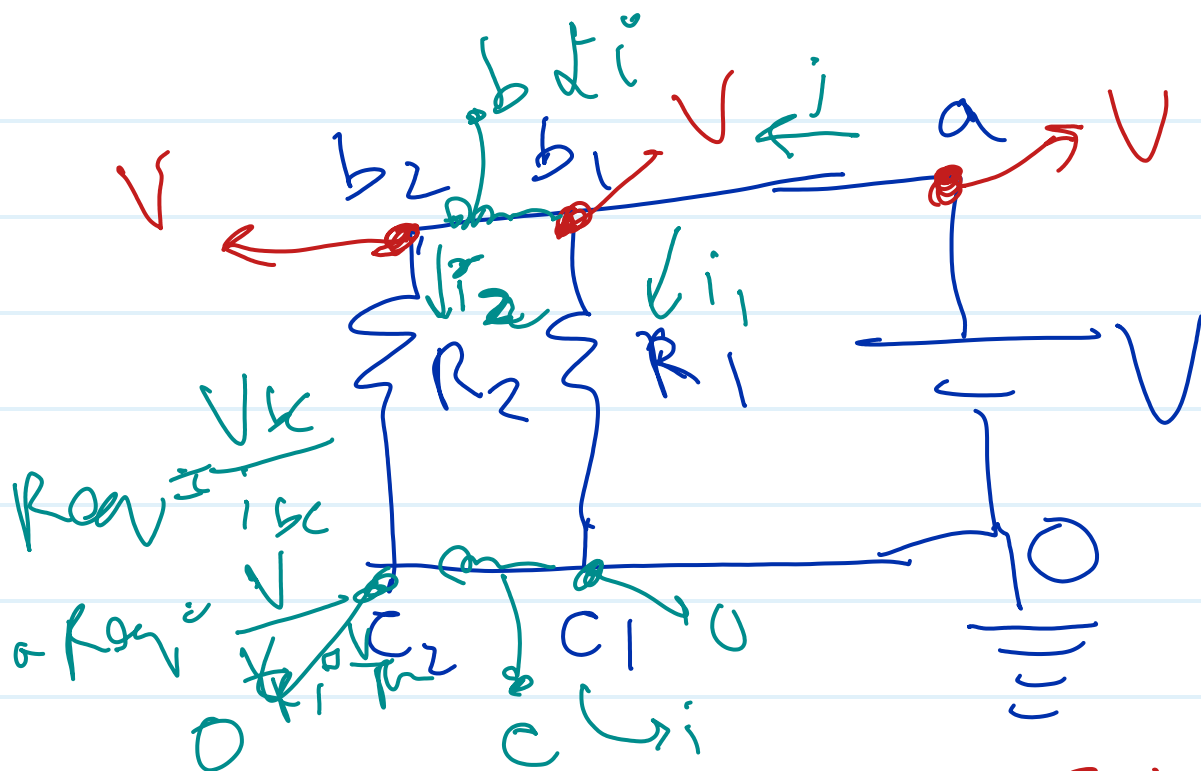

$$i = i_1 + i_2$$

$$i = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$

$$V_{b1} = V$$

$$100A \quad V \quad 1k-65 \quad ?$$

$$V_{b1} - i_1 \cdot R_1 = V_{C1}$$

$$V - i_1 \cdot R_1 = V_{C1}$$

$$i_1 = \frac{V}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad (100-n)$$

$$V_L = V_R - I_{CW} R_{CW} \quad 1k6 \times n = (100-n)$$

$$\frac{1}{R_n} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (1k-6)$$

$$V_L = V - 100 \times (1k-6)$$

$$V_L = V - 1k-6$$

$$V_L = V$$

$$n = 1k-10$$

$$(1k12)n = (100-n)$$

$$n(1k12 + 1) = 100$$

$$n = \frac{100}{1k12 + 1}$$

$$n \approx \frac{100}{1k12}$$


$$\text{and } 100 - n = \frac{100 \cdot (1 \times 12 + 1) \cdot 100}{1 \times 12 + 1}$$

$$\text{or } 100 - n = \frac{100 \cdot (1 \times 12)}{(1 \times 12 + 1)}$$

$$\boxed{\text{or } I_{CW} = 100}$$

$$\frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times n \text{ [Coulombs]}}{16} = 1 \text{ (A)}$$

$$n = 1.20$$

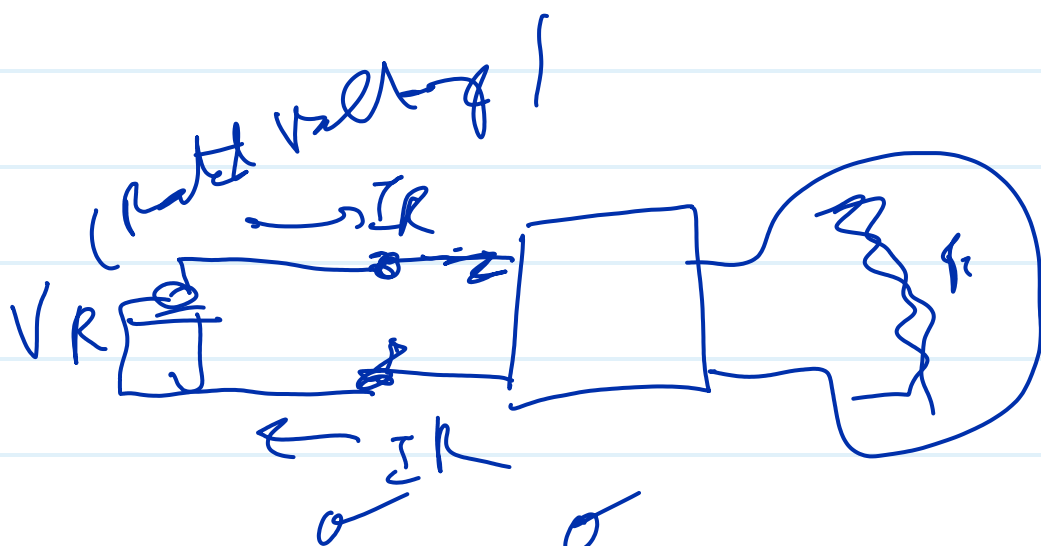

$$P_R = V_R I_R$$

$$P_R = \frac{V_R^2}{R} = V_R \cdot \left(\frac{V_R}{I_R} \right)$$

$$P_R = \frac{V_R^2}{R}$$

$$R = \frac{V_R^2}{P_R} \quad P_i = \frac{V_{Ri}^2}{R_i}$$

100W, 60W, 100W






Q 276 →

$$P_1 = \frac{V_1^2}{R_1} \quad P_2 = \frac{V_2^2}{R_2} \quad P_3 = \frac{V_3^2}{R_3}$$

$R_1 \quad R_2 \quad R_3$

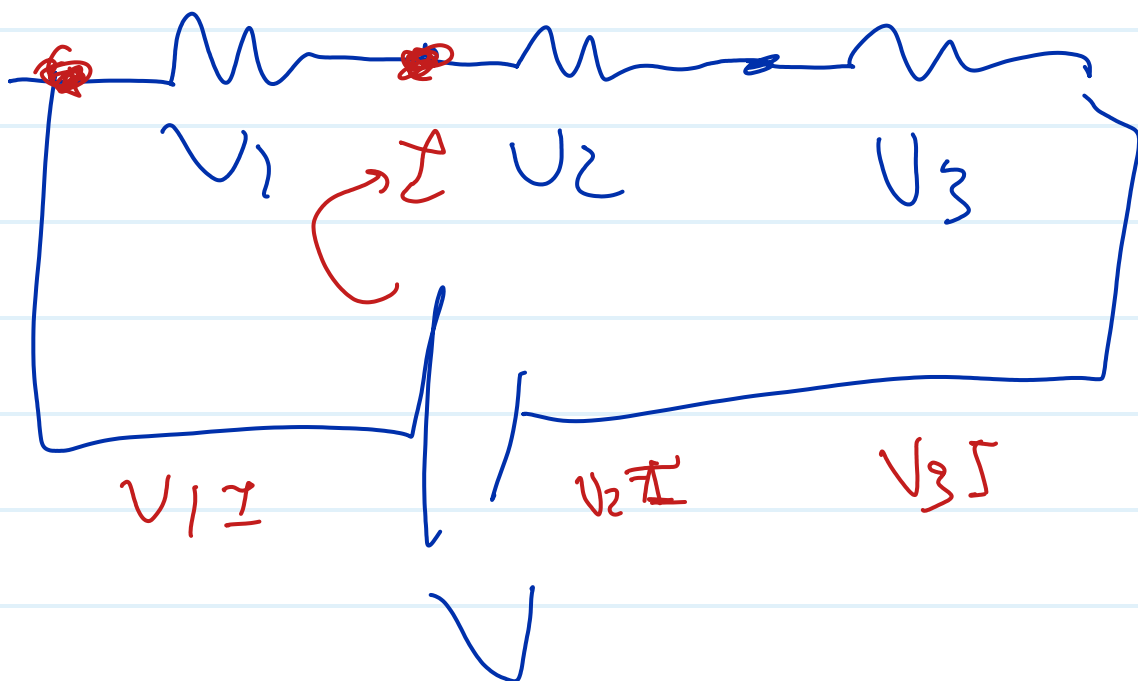

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$I R_1 \quad I R_2 \quad I R_3$$